
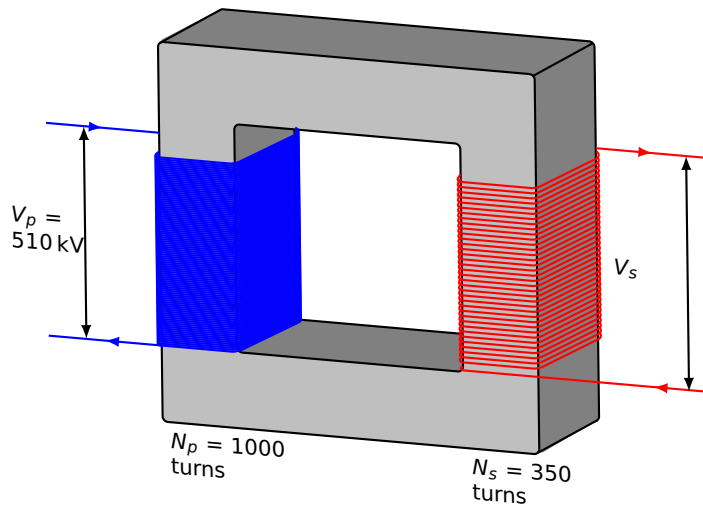


Calculate the potential difference across the primary, V_p or secondary coil V_s . The number of turns *drawn* on the diagram aren't accurate;


1)

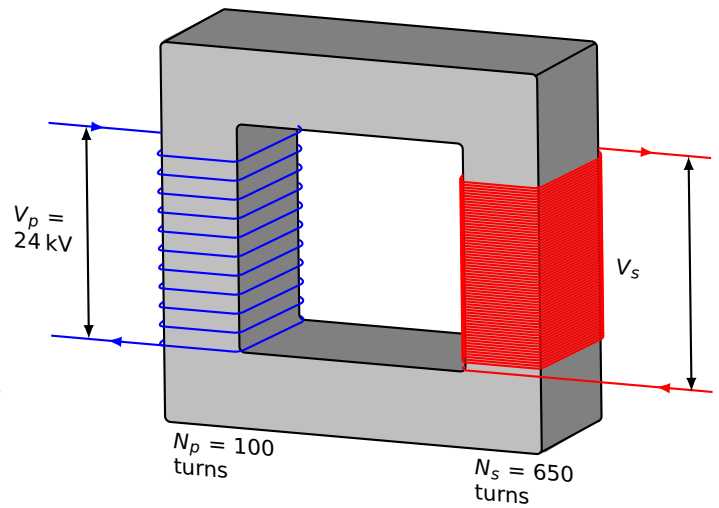


2)




3)

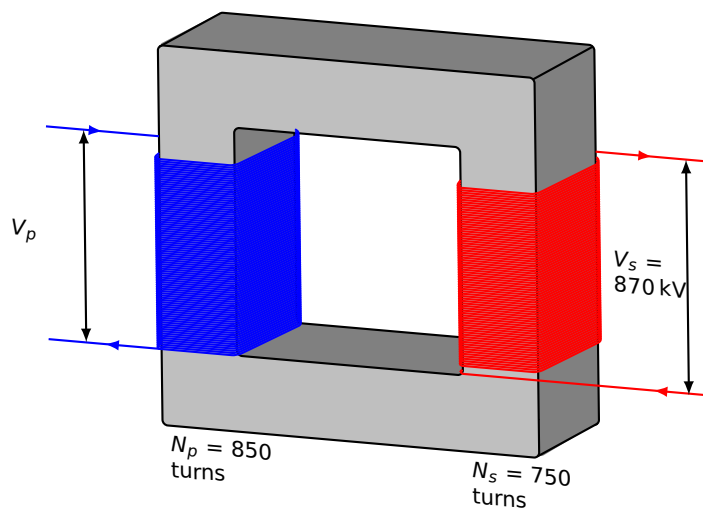


4)

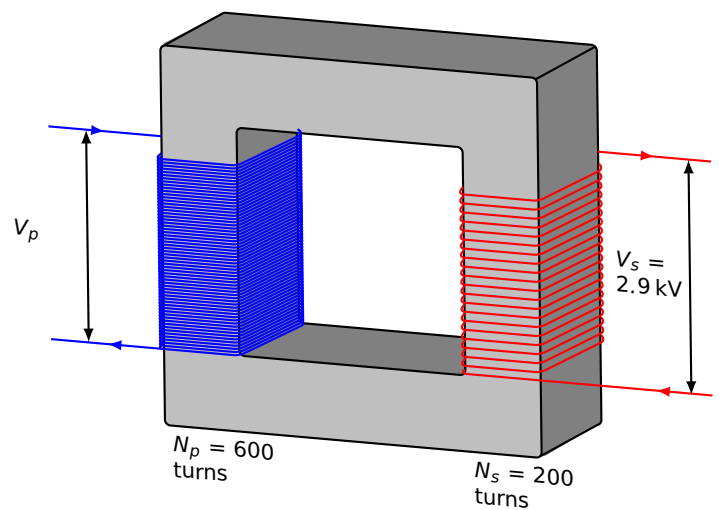


5)

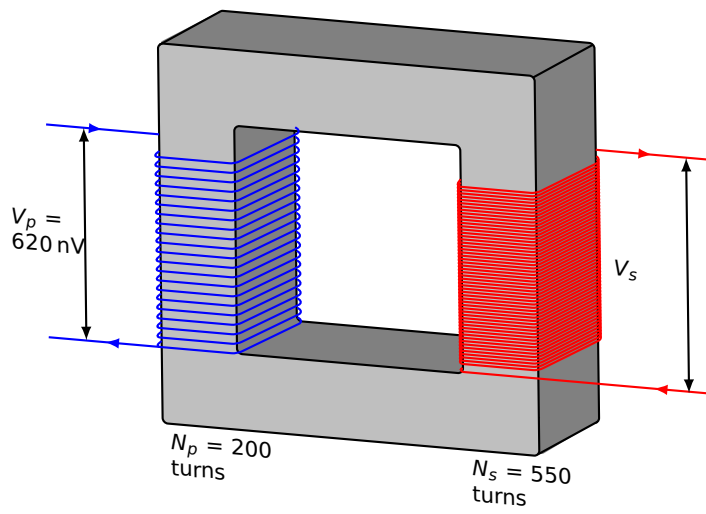


6)

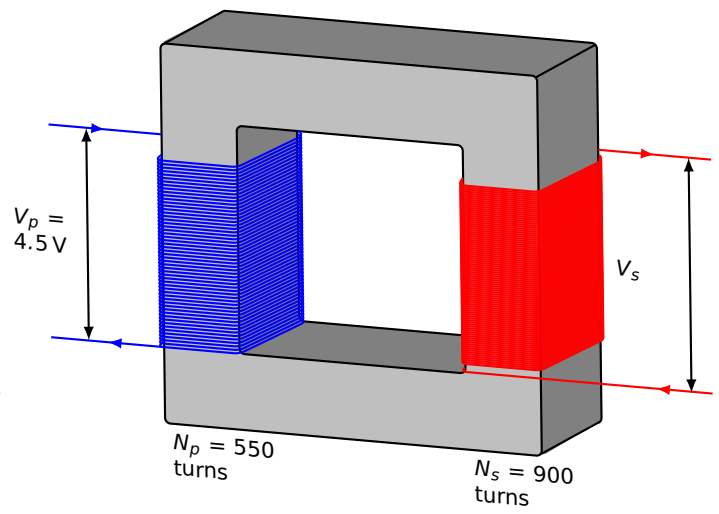


7)

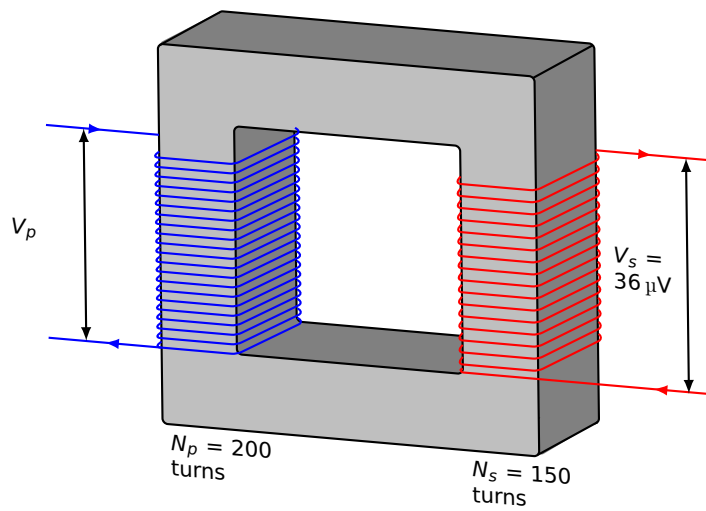


8)

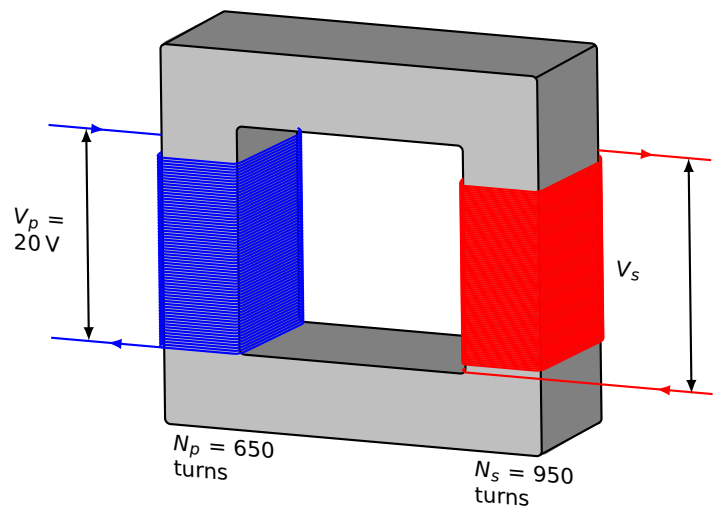


9)

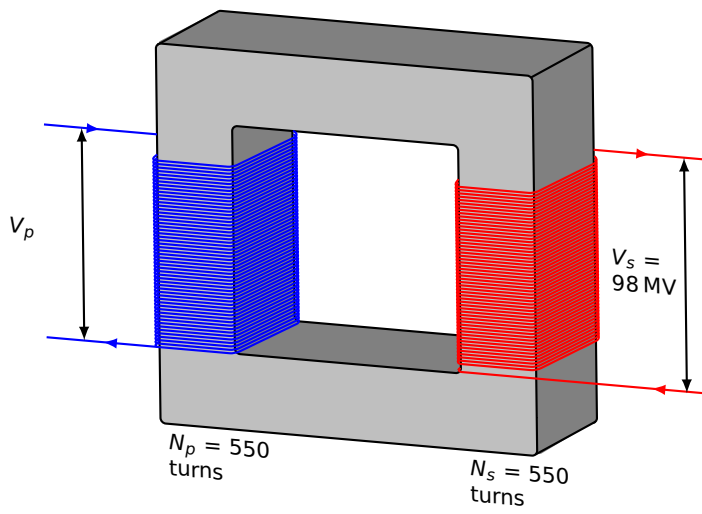


10)

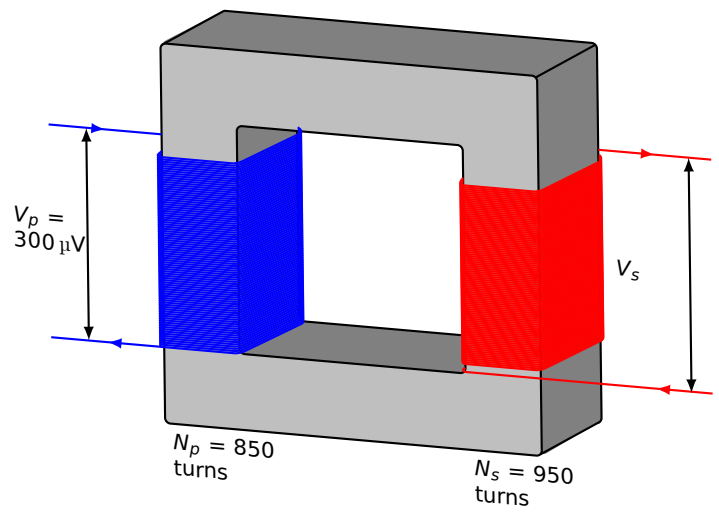

11)

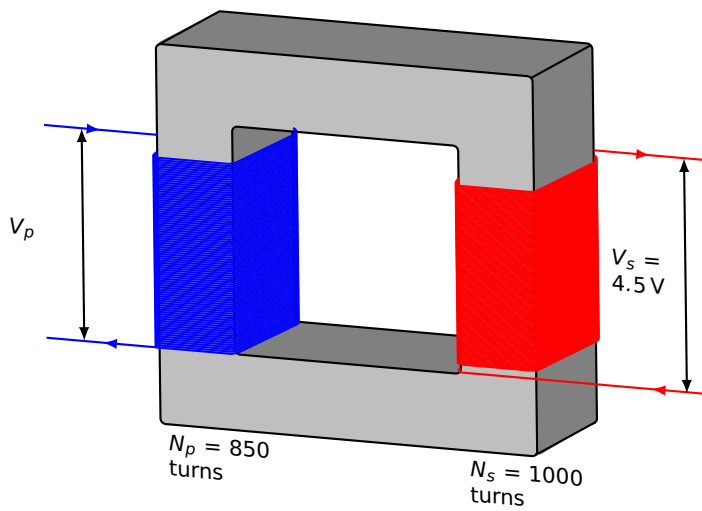

12)

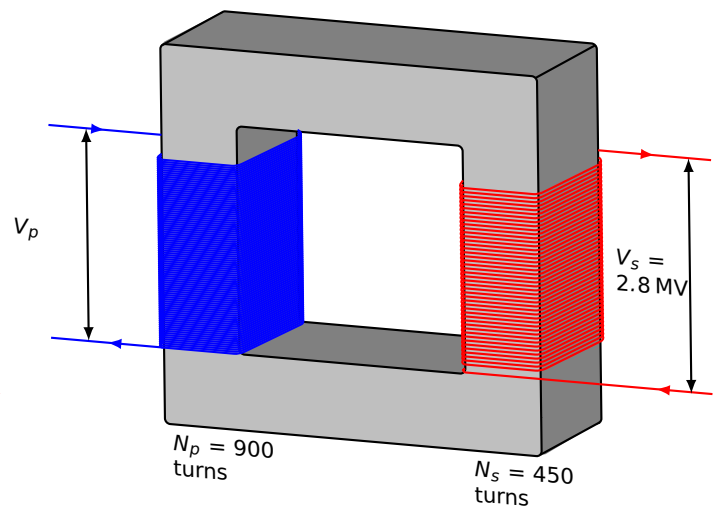

Answers

- 1) $V_s = 180 \text{ kV}$
- 2) $V_s = 160 \text{ kV}$
- 3) $V_p = 990 \text{ kV}$
- 4) $V_p = 8.7 \text{ kV}$
- 5) $V_s = 1.7 \text{ }\mu\text{V}$
- 6) $V_s = 7.4 \text{ V}$
- 7) $V_p = 48 \text{ }\mu\text{V}$
- 8) $V_s = 29 \text{ V}$
- 9) $V_p = 98 \text{ MV}$
- 10) $V_s = 340 \text{ }\mu\text{V}$
- 11) $V_p = 3.8 \text{ V}$
- 12) $V_p = 5.5 \text{ MV}$