
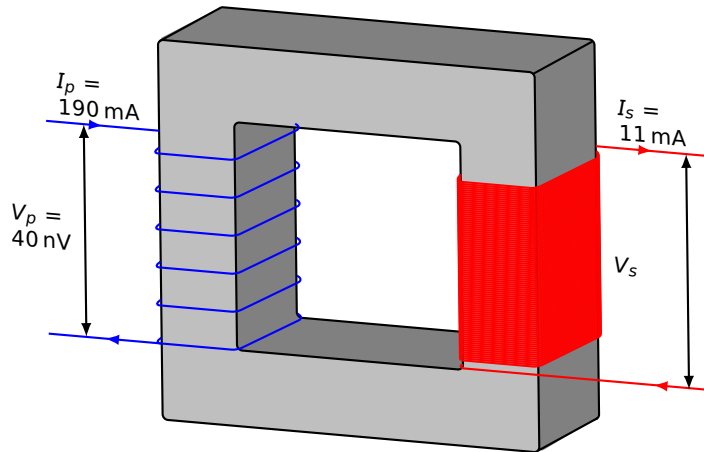


Calculate the potential difference across the primary,  $V_p$  or secondary coil  $V_s$ . The number of turns *drawn* on the diagram aren't accurate and assume the transformer is 100% efficient;


1 )

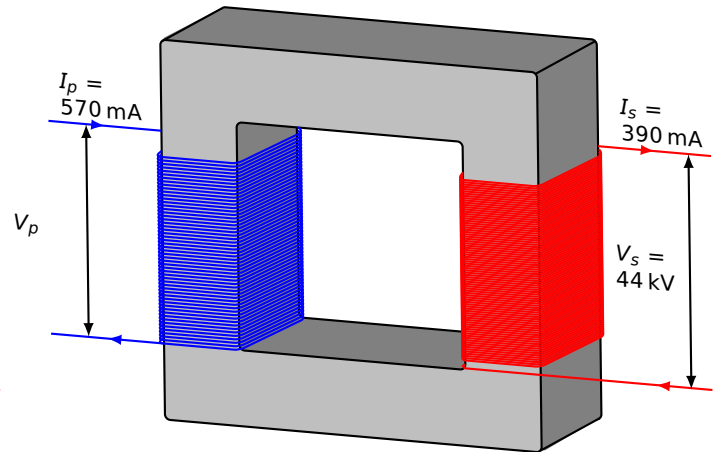


2 )




3 )

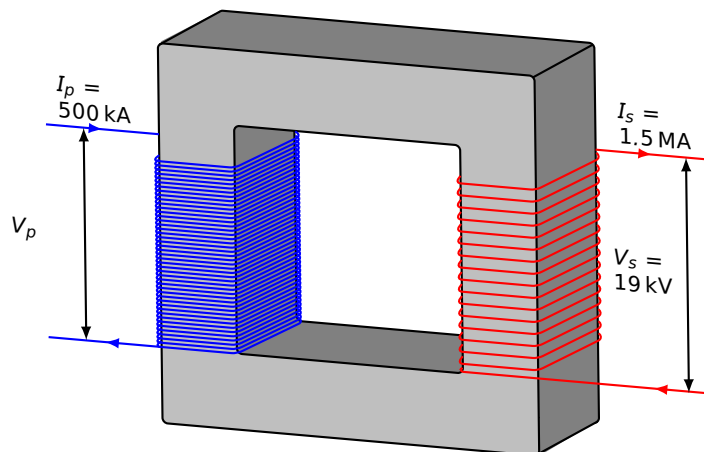


4 )

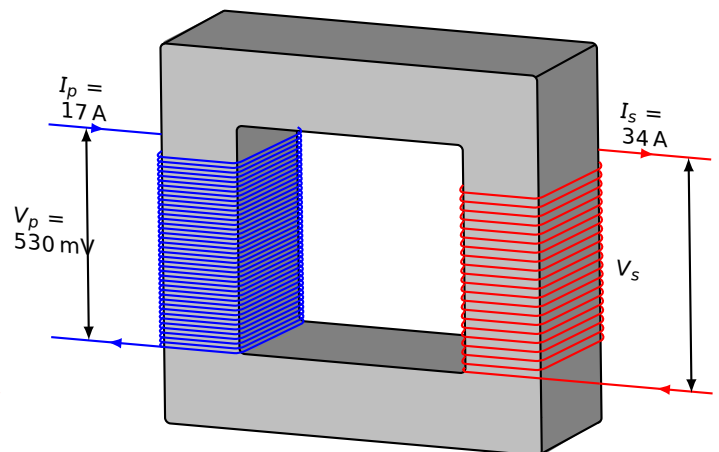


5 )

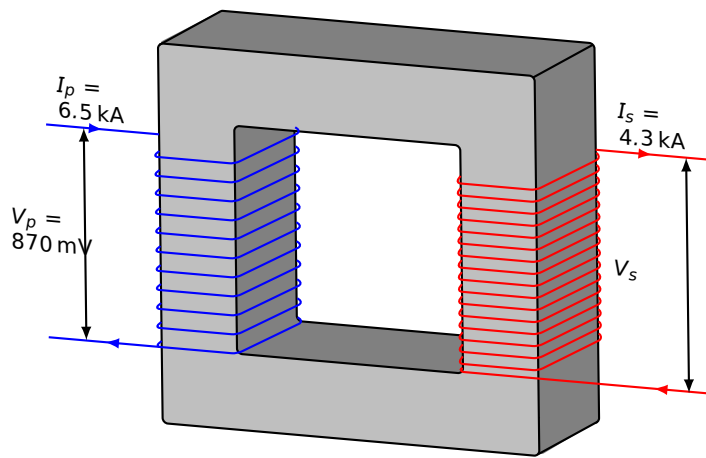


6 )

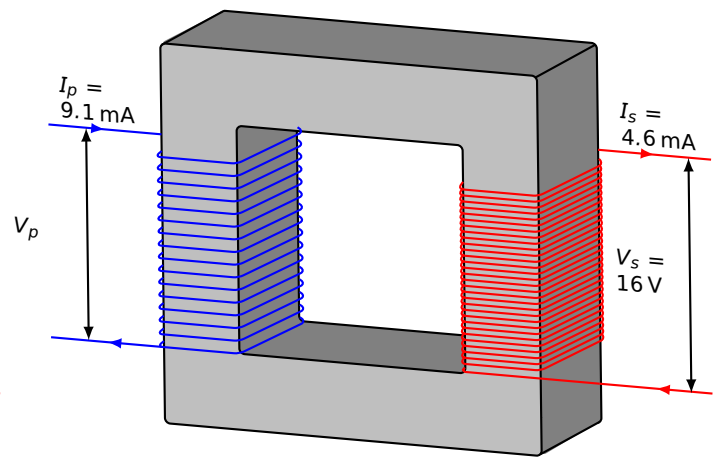


7 )

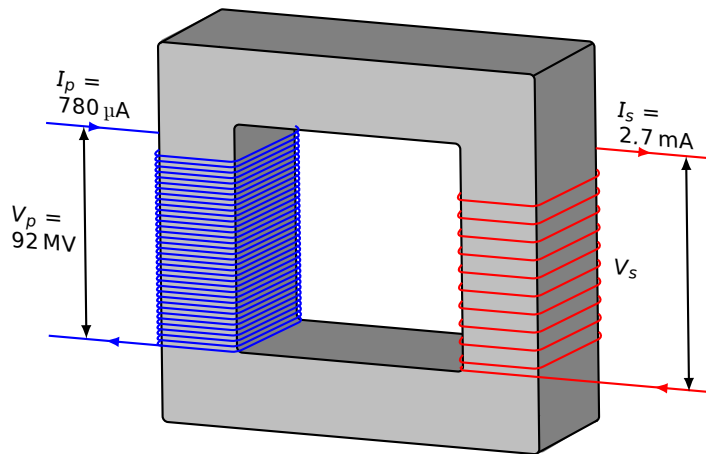


8 )

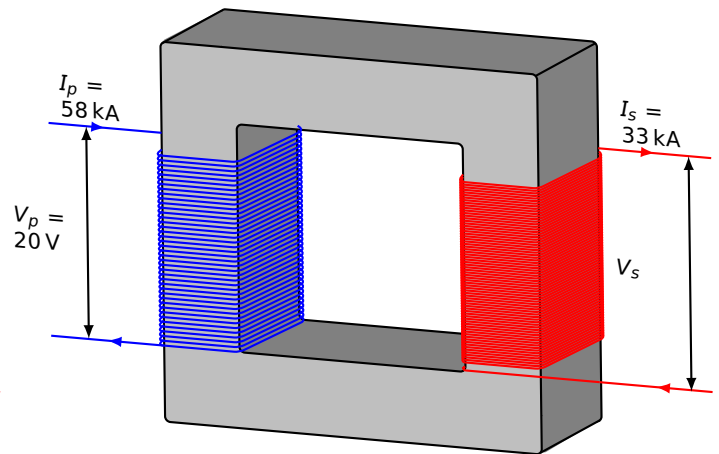


9 )

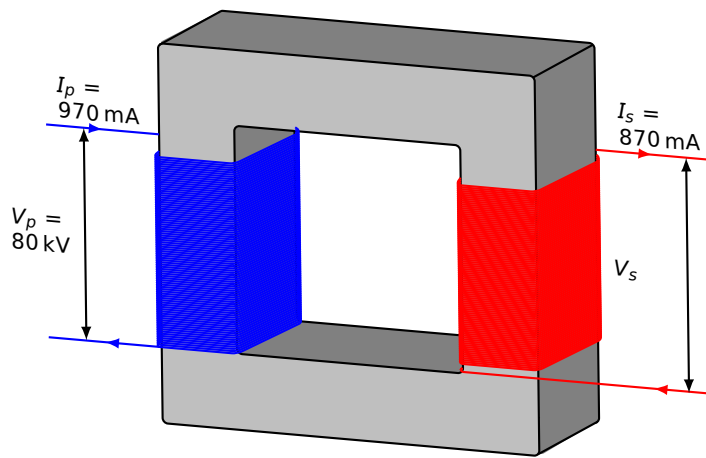


10 )

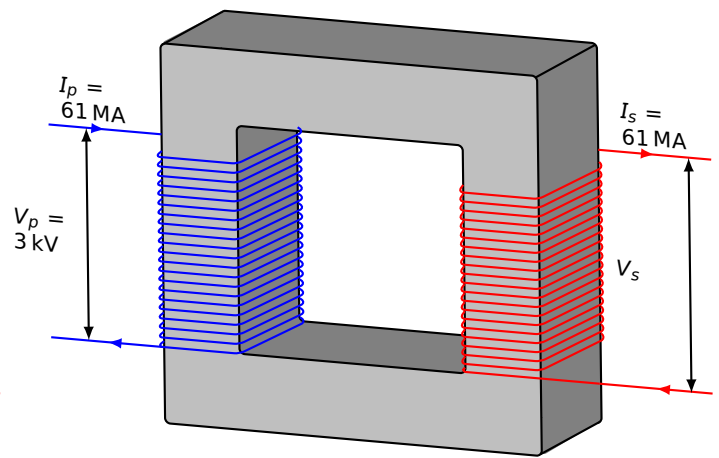

11 )

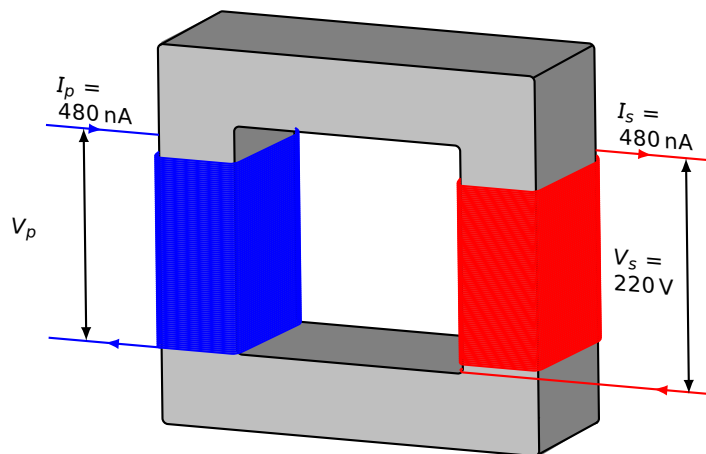

12 )

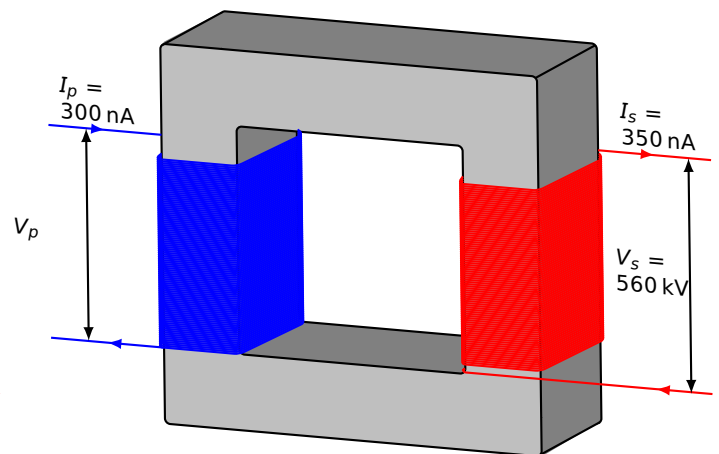

**Answers**

- 1)  $V_s = 720 \text{ nV}$
- 2)  $V_p = 30 \text{ kV}$
- 3)  $V_p = 57 \text{ kV}$
- 4)  $V_s = 260 \text{ mV}$
- 5)  $V_s = 1.3 \text{ V}$
- 6)  $V_p = 7.8 \text{ V}$
- 7)  $V_s = 26 \text{ MV}$
- 8)  $V_s = 35 \text{ V}$
- 9)  $V_s = 89 \text{ kV}$
- 10)  $V_s = 3 \text{ kV}$
- 11)  $V_p = 220 \text{ V}$
- 12)  $V_p = 660 \text{ kV}$