
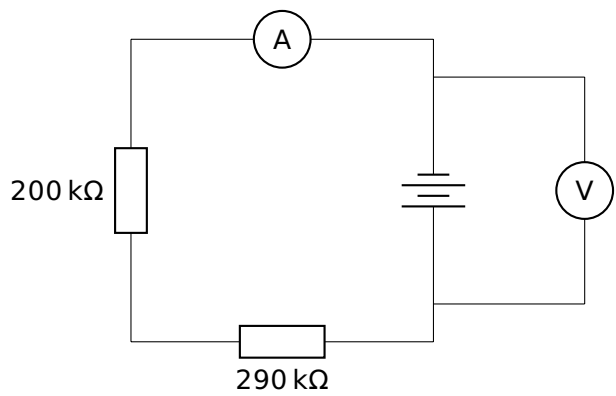


Calculate the current that would be read on the ammeter in each of the following circuits;


1)

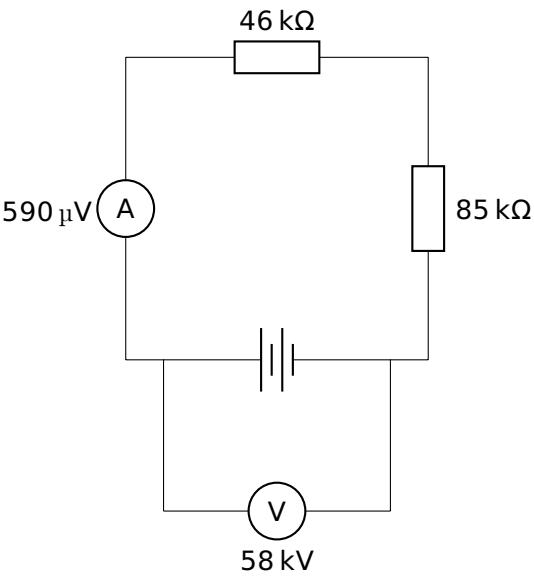


2)




3)

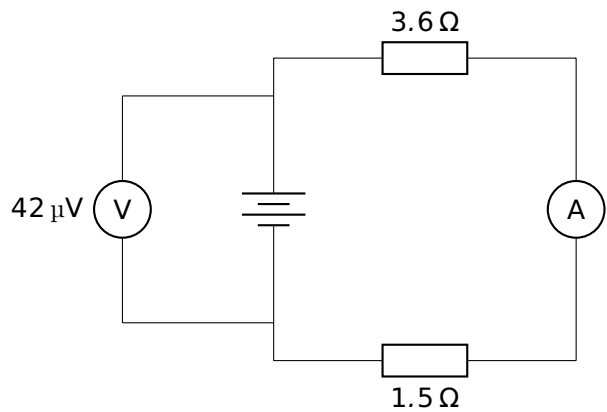


4)

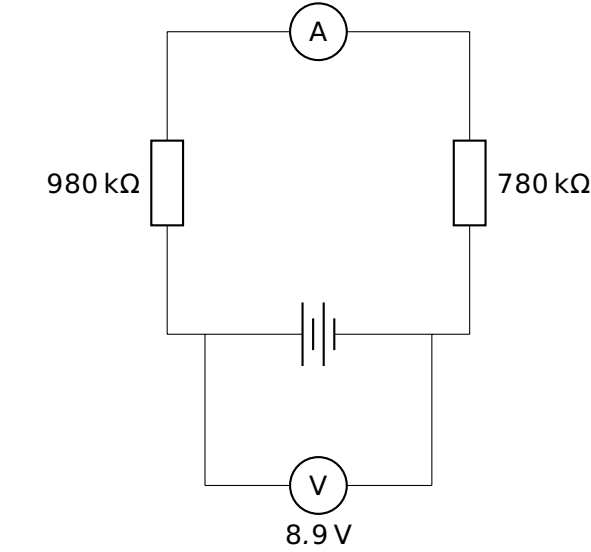


5)

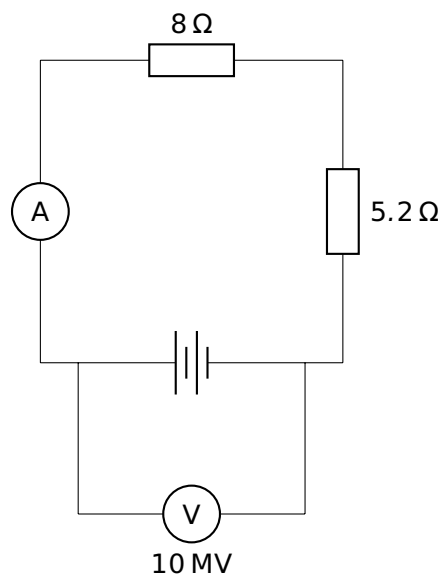


6)

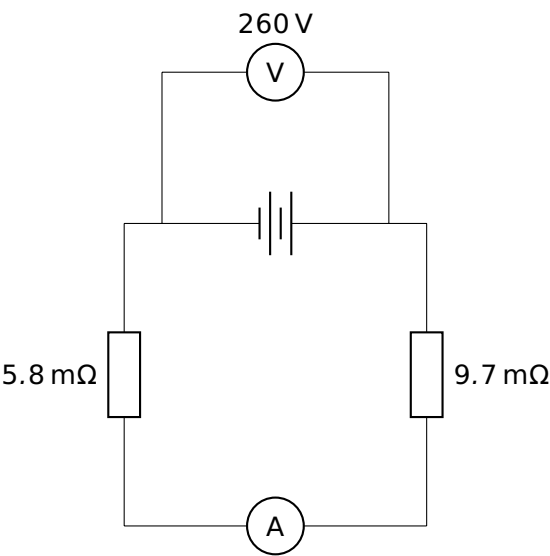


7)

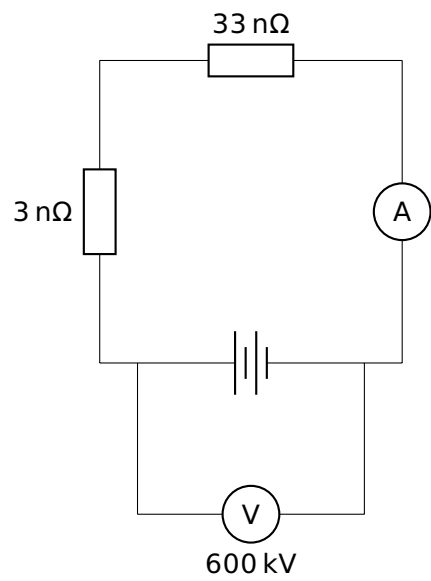


8)

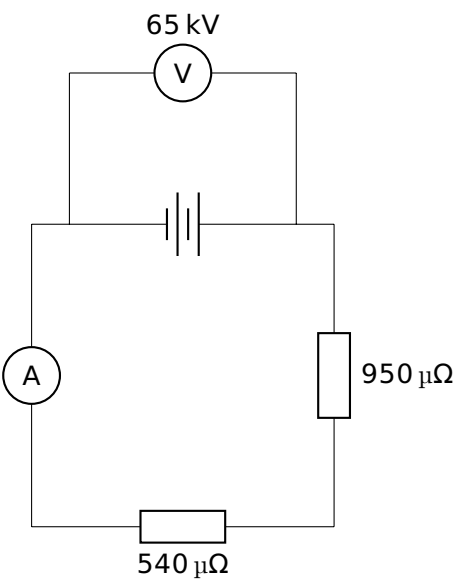


9)

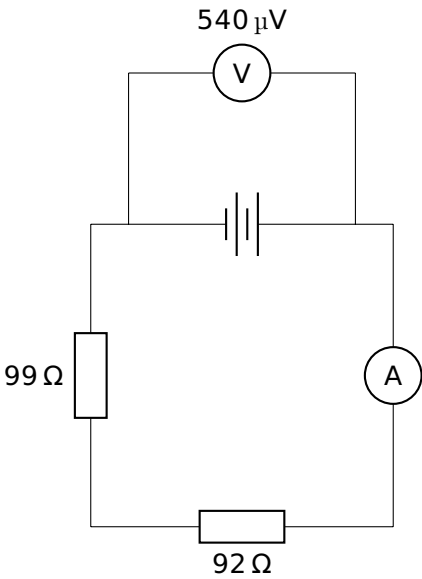


10)

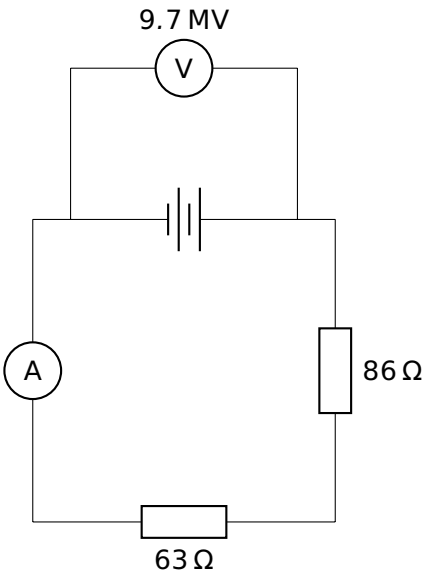

11)

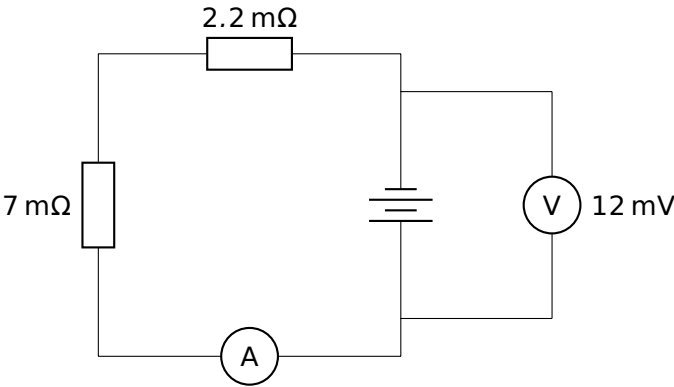

12)

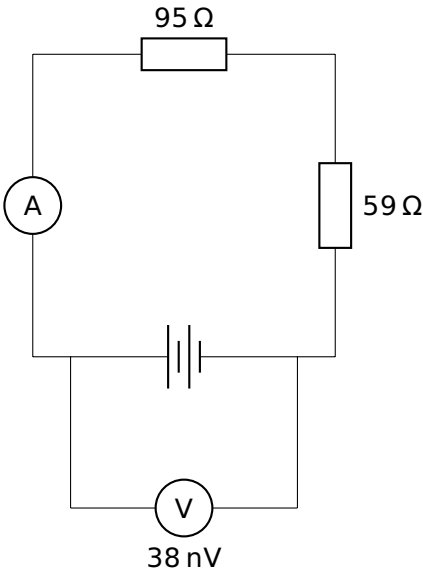

Answers

- 1) $I = 1.2 \text{ nA}$
- 2) $I = 440 \text{ mA}$
- 3) $I = 8.2 \text{ }\mu\text{A}$
- 4) $I = 5.1 \text{ }\mu\text{A}$
- 5) $I = 760 \text{ kA}$
- 6) $I = 17 \text{ kA}$
- 7) $I = 17 \text{ TA}$
- 8) $I = 44 \text{ MA}$
- 9) $I = 2.8 \text{ }\mu\text{A}$
- 10) $I = 65 \text{ kA}$
- 11) $I = 1.3 \text{ A}$
- 12) $I = 250 \text{ pA}$